

展开

5 / 5题

1

2

3

4

5

## 1.单选题 (1分)


判断三极管是NPN型的方法是 ( )。

- ☒ A  $V_B > V_C > V_E$
- ☐ B  $V_B > V_E > V_C$
- ☐ C  $V_C > V_E > V_B$
- ☒ D  $V_E > V_B > V_C$

本题得分: 0分

正确答案: D

## 2.单选题 (1分)

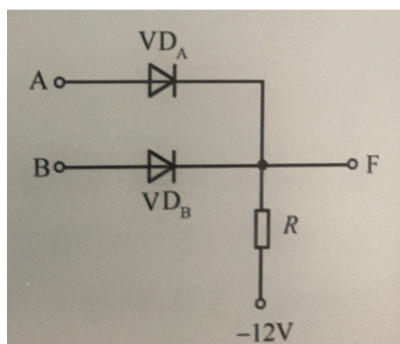下图电路中, 设二极管的正向压降可忽略不计,  $V_A=3V$ ,  $V_B=0V$ , 则输出端F的点位 $V_F=$  ( )。

- ☒ A 3V
- ☐ B 1.2V
- ☐ C 0V
- ☐ D 0.7V

本题得分: 1分

正确答案: A

## 3.单选题 (1分)

两只5V的稳压管, 正向导通电压为0.7V, 将它们并联可得到的稳压值为 ( )。

- ☐ A 0.7V, 5.7V
- ☐ B 1.4V, 5V
- ☒ C 0.7V, 5V
- ☐ D 1.4V, 10V

本题得分: 1分

展开 &gt;&gt;

5/5题

1

2

3

4

5

## 4.单选题 (1分)

某场效应管, 当 $U_{gs}>3V$ ,  $U_{ds}>0V$ 时, 才有 $i_d$ , 试问该管的类型为 ( )。


- ☐ (A) P沟道增强型绝缘栅场效应管
- ☒ (B) N沟道增强型绝缘栅场效应管
- ☐ (C) N沟道耗尽型绝缘栅场效应管
- ☐ (D) P沟道耗尽型绝缘栅场效应管

本题得分: 1分

正确答案: B
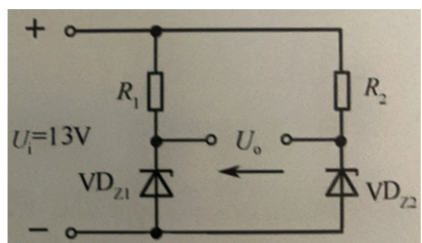
## 5.单选题 (1分)

下图电路中的稳压管 $VD_{z1}$ 、 $VD_{z2}$ , 稳定电压分别为4.5V、9.5V, 则输出电压 $U_0$ = ( )。



- ☐ (A) 14V
- ☐ (B) 4.5V
- ☒ (C) 5V
- ☐ (D) 9.5V

本题得分: 1分

正确答案: C